

Laboratório de Sistemas Digitais

Aula Teórica 7

Ano Letivo 2014/15

Modelação em VHDL e Síntese de Máquinas de Estados Finitos

Aspetos Gerais

Modelo de *Moore*

Arnaldo Oliveira, Augusto Silva, Ioulia Skliarova, Manuel Bernardo Cunha

Conteúdo

- O processo de síntese de Máquinas de Estados Finitos (MEFs)
- *Workflow* da síntese
- Construção do diagrama de estados a partir da especificação
- Abordagens de modelação baseadas em VHDL
 - Modelo de *Moore*
- Simulação de MEFs

Síntese de Unidades de Controlo e Circuitos Sequenciais em Geral

- Passagem da especificação à implementação
 - Conceção de uma solução para um problema concreto (muitas vezes) inicialmente descrito em linguagem natural ou na forma de “use-cases”
 - Formalização/abstração segundo o modelo de Máquina de Estados Finitos (MEF)
 - Processo composto por diferentes passos de modelação, optimização e geração de hardware
 - Solução frequentemente
 - Não única
 - Sub-ótima

Instrumentos de Modelação e Síntese de MEFs

- Diagramas de Estado
- Cartas ASM: *Algorithmic State Machines**
- Tabelas de Estado/Saídas
- Tabelas de Transição/Saídas
- Tabelas de Excitação
- Diagramas temporais
- Linguagens de Descrição de Hardware
 - VHDL
- ...

*Matéria não abordada nesta UC

Workflow da Síntese de MEFs


- Entender a especificação inicial
- Obter uma representação abstrata da MEF
 - Diagrama de Estados/Saídas, Tabelas de Estado/Saídas, ...
- Modelação em VHDL
- Simulação funcional da MEF
 - *Testbenches*
- Síntese lógica e implementação em hardware (em FPGA no contexto de LSDig)
- Verificação do comportamento da MEF em hardware

MEFs: Especificação → Formalização

- Problema principal (aspecto chave / mais importante)
 - Como passar da especificação ao diagrama de estados?
 - Qual do significado de cada estado?
- Especificação de ser
 - tão precisa quanto possível ...
 - identificar as entradas e as saídas (E/S)
 - Identificar o comportamento E/S
 - incluir “use cases”
- Vamos analisar alguns exemplos...

Exemplo 1 - Especificação

- Máquina de venda de bebidas
 - Requisitos gerais:
 - entrega lata de cerveja (sem álcool 😊) após depósito de € 0.60
 - uma única entrada para moedas de € 0.20 e € 0.50
 - a máquina não dá troco
 - Passo 1: perceber o problema (fazer um desenho / diagrama de blocos!...)

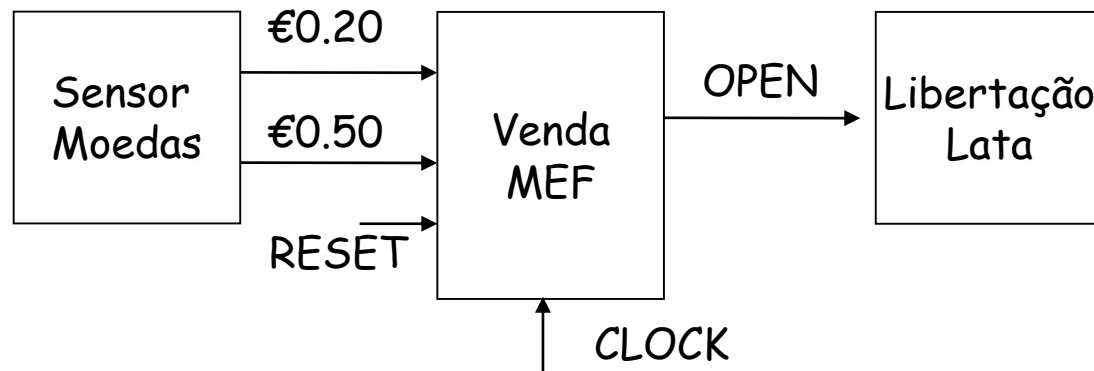


Exemplo 1 – Análise de Requisitos


- Começar por identificar as sequências de entradas que levam diretamente à abertura
 - 3 moedas de €0.20
 - 1 moeda de €0.20 + 1 moeda de €0.50
 - 1 moeda de €0.50 + 1 moeda de €0.20
 - 2 moedas de €0.50
 - 2 moedas de €0.20 + 1 moeda de €0.50
- Identificar entradas de saídas:
 - Entradas:
 - V (sensor ativo para €0.20)
 - C (sensor ativo para €0.50)
 - Saída
 - OPEN

Exemplo 1 – Diagrama de Estados

- Diagrama de estados primário (inicial)

 


- Diagrama de estados correto com reutilização de estados

 

 Exemplo 1 – Tabela de Estados


- Tabela de Estados/Saídas decorre diretamente do DE



PState	Inputs		NState	Output open
	V	C		
E0	0	0	E0	0
	0	1	E2	0
	1	0	E1	0
	1	1	X	X
E1	0	0	E1	0
	0	1	E3	0
	1	0	E2	0
	1	1	X	X
E2	0	0	E2	0
	0	1	E3	0
	1	0	E3	0
	1	1	X	X
E3	X	X	E3	1


Exemplo 2: Detector de Sequências

- Reconhecimento de padrões em frases de comprimento finito. Exemplo:
 - Um reconhecedor de frases finitas tem uma entrada (X) e uma saída (Z). A saída é activa sempre que a sequência de entrada ...010...é observada, desde que a sequência 100 nunca tenha surgido.
 - Exemplo do comportamento entrada/saída:
 - X: 011010000010...
 - Z: 00000100000...
 - X: 00101010010...
 - Z: 00010101000...

 

 Exemplo 2: Diagrama de Estados


- Desenhar o diagrama de estados para os padrões que devem ser reconhecidos i.e., 010 e 100.




Modelo de Moore
Reset “leva” a máquina para o estado S0

 Exemplo 2: Diagrama de Estados


- Completar o diagrama analisando as condições de transição de cada estado



Transições em S3

 

Transições em S1 e S4

 

Transições em S2 e S5

Exemplo 2: Revisão do Procedimento

- Escrever sequências de teste com as entradas/saídas para perceber a especificação
- Criar uma sequência de estados e transições para as sequências que se pretende ver reconhecidas
- Acrescentar transições em falta; reusar estados existentes o mais possível
- Verificar o comportamento E/S do diagrama de estados para assegurar que funciona como pretendido


Agora que vimos alguns exemplos de passagem da especificação para o diagrama de estados, vamos ver como descrever eficientemente a MEF em VHDL...

Modelos Comportamentais Textuais de MEFs


- A linguagem VHDL proporciona descrições de alto nível (comportamentais) de MEFs
 - Muito próximas dos diagrama de estados
 - Não são necessárias equações para explicitar saídas e o “próximo estado”
 - Por omissão é o sintetizador que determina a codificação dos estados com base em estados simbólicos
 - Vários estilos de escrita possíveis em VHDL (mais frequentemente com 2 ou 3 processos)
 - Tradução direta do digrama de estados para VHDL no IDE de desenvolvimento

MEFs em VHDL - O Estilo de Codificação Baseado em “2” Processos

- Modelo de *Moore* revisitado

 

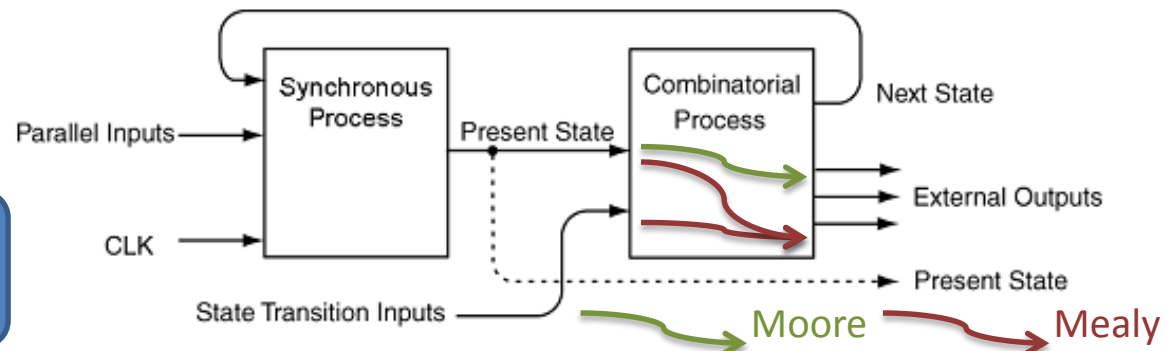
- Podemos reorganizar sinais e portos segundo dois processos (compatível com *Moore* e *Mealy*)



Entradas que condicionam em paralelo os flip-flops: RESET, SET, CLEAR, etc...


MEFs em VHDL - O Estilo de Codificação Baseado em “2” Processos

 - Processo “*synchronous*” (apenas uma designação)
 - Atribuições dependentes dum evento de relógio e/ou de atribuição/inicialização assíncrona dos elementos de memória
- Processo “*combinatorial*” (apenas uma designação)
 - Atribuições relacionadas com a determinação de
 - Saídas
 - Estado seguinte
- Os 2 processos são interdependentes



 Exemplo (segundo *Moore*) – Detetor de Paridade

- Detetor de paridade
 - Deteta se o número de ‘1’s ocorridos numa *stream* (série) de bits é par ou ímpar
 - Entradas
 - **clk**
 - **clear / reset (assíncrono)**
 - **inData**
 - Saída
 - **parityOut**



Exemplo (segundo Moore) – Detetor de Paridade

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
```

```
entity ParityDetector is
    port(clear      : in std_logic;
         clk        : in std_logic;
         inData     : in std_logic;
         parityOut  : out std_logic);
end ParityDetector;
```

```
architecture Behav of ParityDetector is
```

```
type TState is (S0,S1);
signal pState, nState: TState;
```

```
begin
    sync_proc: process(clk, clear)
    begin
        if (clear = '1') then
            pState <= S0;
        elsif (rising_edge(clk)) then
            pState <= nState;
        end if;
    end process;
```

```
comb_proc: process(pState, inData)
begin
```

```
    case pState is
```

```
        when S0 =>
```

```
            parityOut <= '0'; -- Moore output
```

```
            if (inData = '1') then
```

```
                nState <= S1;
```

```
            else
```

```
                nState <= S0;
```

```
            end if;
```

```
        when S1 =>
```

```
            parityOut <= '1'; -- Moore output
```

```
            if (inData = '1') then
```

```
                nState <= S0;
```

```
            else
```

```
                nState <= S1;
```

```
            end if;
```

```
        when others => -- Catch all condition
```

```
            nState <= S0;
```


```
            parityOut <= '0';
```

```
        end case;
```

```
    end process;
```

```
end Behav;
```

 
Criação dum novo tipo de dados "enumerado"



Tradução direta do Diagrama de Estados


- Onde estão as variáveis de estado?

Simulação – Detetor de Paridade

 

Simulação com *testbench*:

 - Gerada a partir do ficheiro VWF
- Gerada diretamente em VHDL de acordo com o *template* para componentes sequenciais
 - 1 processo para geração do sinal de relógio
 - 1 processo para inicialização e geração da entrada
- **Muito importante:**
 - Não comutar as entradas na vizinhança das transições ativas do sinal de relógio (refletir na simulação o cumprimento dos tempos de *setup* e de *hold*)



Comentários Finais

- No final desta aula e do trabalho prático 7 de LSDig, deverá ser capaz de:
 - Construir diagramas de estados com base na especificação de uma MEF
 - Conhecer os passos necessários à síntese de máquinas de estados finitos
 - Recorrer a descrições comportamentais VHDL próximas do diagrama de estados saídas
 - *Modelo de Moore*
 - Conceber *testbenches* para a simulação funcional das MEF
- ... bom trabalho prático 7, disponível no site da UC
 - elearning.ua.pt